


计算机科学与技术专业

## 计算机组成


# MIPS单周期数据通路

高小鹏

北京航空航天大学计算机学院  
系统结构研究所

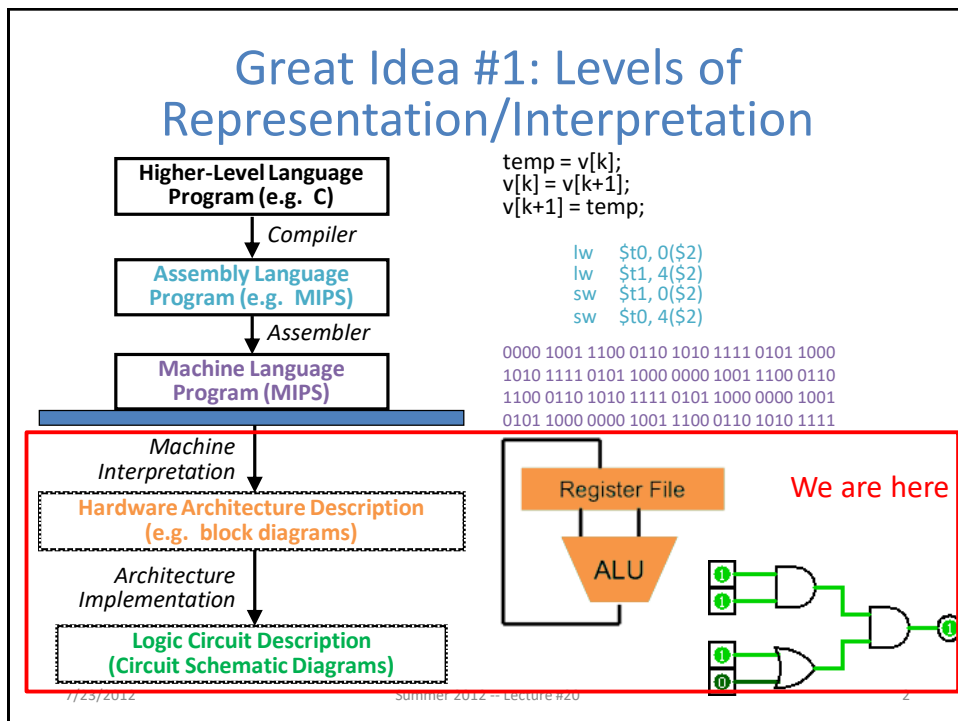

# Hardware Design Hierarchy

 

7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20


3

## 目录

- ❑ 概述
- ❑ 单周期CPU设计模型
- ❑ 数据通路基础部件建模
- ❑ 组装数据通路
- ❑ 控制介绍
 
## Five Components of a Computer

- Components a computer needs to work
  - Control
  - Datapath
  - Memory
  - Input
  - Output



7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

5

## The Processor

- **Processor (CPU):** Implements the instructions of the Instruction Set Architecture (ISA)
  - **Datapath:** part of the processor that contains the hardware necessary to perform operations required by the processor ("the brawn")
  - **Control:** part of the processor (also in hardware) which tells the datapath what needs to be done ("the brain")

7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

6

## The MIPS-lite Instruction Subset

- **ADDU and SUBU**

31	26	21	16	11	6	0
op	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

  - addu rd,rs,rt
  - subu rd,rs,rt
- **OR Immediate:**

31	26	21	16	0
op	rs	rt	immediate	
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

  - ori rt,rs,imm16
- **LOAD and STORE Word**

31	26	21	16	0
op	rs	rt	immediate	
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

  - lw rt,rs,imm16
  - sw rt,rs,imm16
- **BRANCH:**

31	26	21	16	0
op	rs	rt	immediate	
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

  - beq rs,rt,imm16

7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

7

## Register Transfer Language (RTL)

- All start by *fetching* the instruction:
 

```
R-format: {op, rs, rt, rd, shamt, funct} ← MEM[ PC ]
I-format: {op, rs, rt, imm16} ← MEM[ PC ]
```
- RTL gives the meaning of the instructions:
 

**Inst   Register Transfers**

```
ADDU   R[rd] ← R[rs] + R[rt]; PC ← PC + 4
SUBU   R[rd] ← R[rs] - R[rt]; PC ← PC + 4
ORI    R[rt] ← R[rs] | zero_ext(imm16); PC ← PC + 4
LOAD   R[rt] ← MEM[R[rs] + sign_ext(imm16)]; PC ← PC + 4
STORE  MEM[R[rs] + sign_ext(imm16)] ← R[rt]; PC ← PC + 4
BEQ    if ( R[rs] == R[rt] )
         then PC ← PC + 4 + (sign_ext(imm16) || 00)
         else PC ← PC + 4
```

7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

8

## CPU开发过程概述

### □ 5步骤

- ◆ 1) 分析每条指令的RTL, 梳理和总结出数据通路的设计需求
- ◆ 2) 选择恰当的数据通路功能部件
- ◆ 3) 组装数据通路根据指令RTL, 分析并建立功能部件间的正确连接关系
- ◆ 4) 根据指令RTL, 分析功能部件应执行的功能, 反推相应的控制信号取值
- ◆ 5) 生成控制器
  - 构造控制信号真值表, 然后推导出控制信号的最简表达式
  - 根据最简表达式构造门电路

计算机组成与实现

## 目录

- 概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现

### 第1步：指令集功能需求

□ 存储器(MEM)

◆ 指令存储器 & 数据存储器(分离的存储器模拟了cache结构)

◆ 指令存储器只有读取数据（取指令）

◆ 数据存储器既有读取数据又有写入数据

□ 寄存器堆(32个32位寄存器)

◆ 能同时读出rs和rt两个寄存器

◆ 可以写数据至rt或rd寄存器

□ PC

□ 下一条指令地址的计算单元

□ 扩展立即数：符号/零扩展

□ 执行运算的计算单元

◆ Add/Sub/OR等

◆ 如何执行beq的比较操作？

中文	英文	缩写
数据存储器	Data Memory	DM
指令存储器	Instruction Memory	IM
寄存器堆	Register File	RF
程序计数器	Program Counter	PC
下指令地址	Next PC	NPC
扩展单元	Extender	EXT
算数逻辑单元	Arithmetic Logic Unit	ALU

计算机组成与实现

### 数据通路的抽象模型

□ 指令执行的主要步骤

◆ 取指令、译码/读操作数、执行、访存、回写

```
graph LR
    PC[PC] --> IM[指令存储器]
    IM --> NPC[NPC]
    IM -- rs --> RF[寄存器堆]
    IM -- rt --> RF
    IM -- rd --> RF
    IM -- imm --> EXT[扩展单元]
    RF --> ALU[ALU]
    EXT --> ALU
    ALU --> DM[数据存储器]
    DM --> RF
    DM --> NPC
```

1.取指令      2.译码/读操作数      3.执行      4.访存      5.回写

注意


模型刻画了指令执行过程中的主要信息流的基本流动路径。

模型不是完整的设计。

对于分析更细微、更精确的设计细节的依赖与连接关系，模型具有重要指导意义。

计算机组成与实现

## 数据通路分解<sup>1/5</sup>

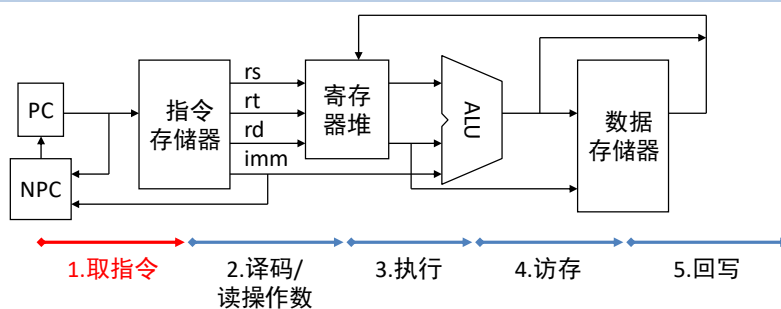


### 第1步：取指令（包含2个同时执行的功能）

- ◆ 功能1：PC驱动IM输出指令
- ◆ 功能2：PC驱动NPC计算下一个PC值

计算机组成与实现

## 数据通路分解<sup>2/5</sup>

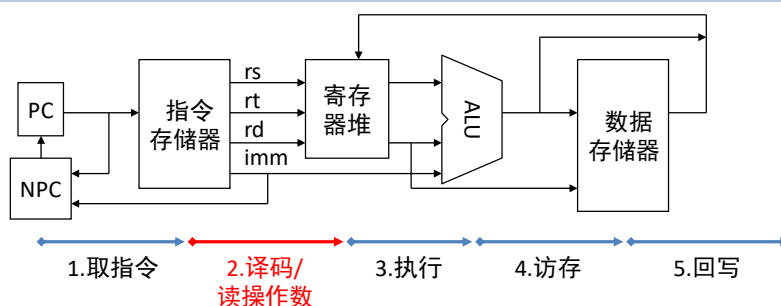


### 第2步：译码/读操作数（包含2个同时执行的功能）

- ◆ 功能1：IM驱动控制器（图中未画）分析指令的opcode和funct域
- ◆ 功能2：IM驱动RF读出2个寄存器值

计算机组成与实现

### 数据通路分解<sup>3/5</sup>

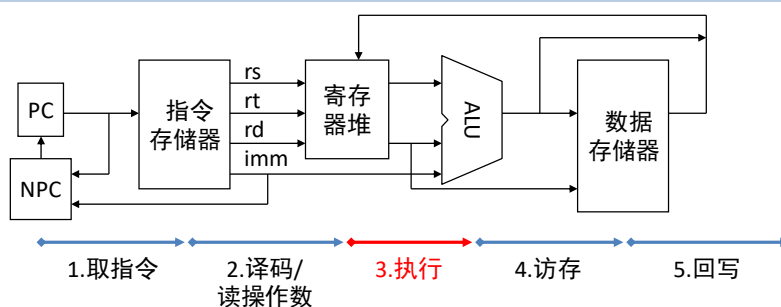


#### 第3步：执行

- ◆ RF输出的寄存器值驱动ALU完成相应的计算
  - 算数运算(+, -, \*, /), 移位, 逻辑(&, |), 比较(slt, ==)
  - 同时还承担计算lw和sw的地址

计算机组成与实现

### 数据通路分解<sup>4/5</sup>

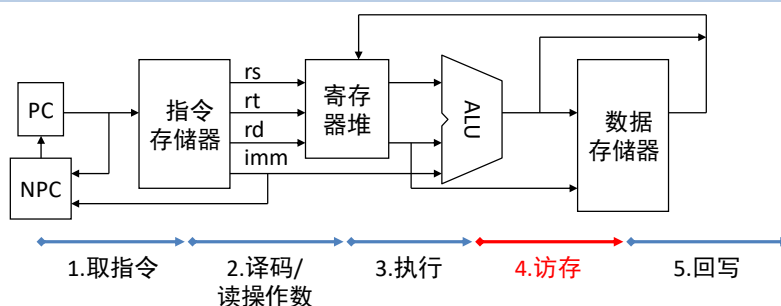


#### 第4步：访存

- ◆ lw: DM输入地址后, 就输出数据
- ◆ sw: DM有2个输入, 地址&要写入的数据
- ◆ ※只有lw和sw指令在该环节有实际操作, 其他指令不涉及该环节

计算机组成与实现



## 数据通路分解<sup>5/5</sup>

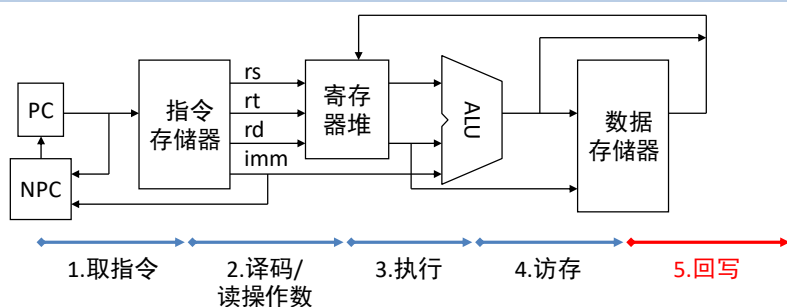


### 第5步：回写

- 操作：写ALU计算结果或数据存储器读出的数据至寄存器堆
- beq、jal、jr、sw不涉及该环节

计算机组成与实现

## 寄存器堆在数据通路中的独特地位

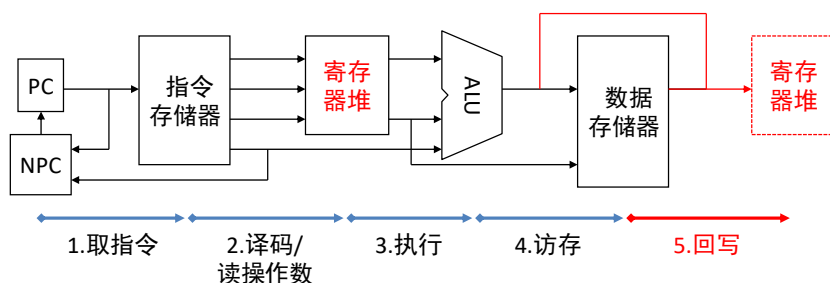

### 对于很多指令来说，它具有双重功效

- 它在第3阶段服务于读取操作数
- 它在第5阶段服务于回写结果

### 为逻辑清晰起见，可以“再部署”一个寄存器堆

- 前者代表读出，后者代表写入

计算机组成与实现

## 为什么是5个阶段？

- 是否可以有不同的阶段数？
  - ◆ 可以有不同的阶段数
    - 早期CPU的阶段数甚至只有2-3个
    - 现代CPU的阶段数甚至可能达到20-30个
- 为什么MIPS采用5阶段？
  - ◆ 虽然有些指令用不到5阶段，但lw却必须用到5阶段
    - 事实上，有些早期MIPS也不是5阶段

计算机组成与实现

## 目录

- 概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - ◆ MUX、寄存器
- 组装数据通路
- 控制介绍


计算机组成与实现

MUX设计

1位2选1 MUX表达式:  $Y = !S \& D0 + S \& D1$

1位4选1 MUX表达式:  $Y = ?$   
 $Y = !S0 \& !S1 \& D0 +$   
 $!S0 \& S1 \& D1 +$   
 $S0 \& !S1 \& D2 +$   
 $S0 \& S1 \& D3$

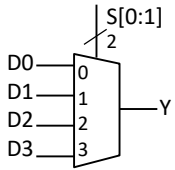
1位N选1 MUX表达式?  
 $Y = \sum_0^{N-1} S_i \& D_i$   
Si: S的组合表示



Multiplexer (Mux)

- Selects between one of  $N$  inputs to connect to output
- $\log_2 N$ -bit select input – control input
- Example:

2:1 Mux

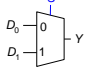

S	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

S	Y
0	D <sub>0</sub>
1	D <sub>1</sub>


MUX设计

32位4选1 MUX表达式: ?

- 就是32个4选1 MUX
- Verilog表达式  

```
assign Y = !S0 & !S1 & D0 +  
          !S0 & S1 & D1 +  
          S0 & !S1 & D2 +  
          S0 & S1 & D3 ;
```

M位N选1 MUX表达式?

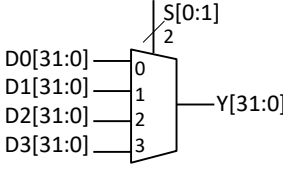

TIPS

表达式简写表达方法,  
即省略了[31:0]  
前提: D0~D3及Y的位宽  
一致!


22

计算机组成与实现

11
 
## Storage Element: Register

- As seen in Logisim intro
  - N-bit input and output buses
  - Write Enable input
- Write Enable:
  - De-asserted (0): Data Out will not change
  - Asserted (1): Data In value placed onto Data Out on the rising edge of CLK



7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

23

## VerilogHDL建模寄存器

### □ 1位D寄存器：标准的寄存器

#### 1位D寄存器

```

1 module d_ff( d, q, clk ) ;
2     input  d, clk ;
3     output q ;
4
5     reg    r ;
6
7     assign q = r ;
8     always @(posedge clk)
9         r <= d;
10
11 endmodule

```

r: 寄存器

将r从q输出  
告诉编译器，以下行为按寄存器建模  
时钟上升沿时，将输入保存至r

24

计算机组成与实现

# VerilogHDL建模寄存器

## 1位写使能D寄存器

### 1位写使能D寄存器

```
1 module d_ff( d, we, q, clk ) ;
2     input  d, we ;
3     output q ;
4     input  clk ;
5
6     reg    r ;
7
8     assign q = r ;
9     always @( posedge clk )
10         if ( we )
11             r <= d;
12
13 endmodule
```

寄存器建模的完整写法:

```
if ( we )
    r <= d ;
else
    r <= r ;
```

Q: 为什么可以忽略else?

A: 对于缺少的分支, 编译器会  
自动补充 “r <= r” 。

25

计算机组成与实现

# VerilogHDL建模寄存器

## 1位写使能D异步复位寄存器

### 1位写使能D异步复位寄存器

```
1 module d_ff( d, we, q, clk, rst ) ;
2     input  d, we ;
3     output q ;
4     input  clk, rst ;
5
6     reg    r ;
7
8     assign q = r ;
9     always @( posedge clk or posedge rst )
10         if ( rst )
11             r <= 1'b0 ;
12         else if ( we )
13             r <= d ;
14
15 endmodule
```

TIPS: 分析方法

由于rst在敏感表中, 因此rst的有效和clk的有效, 均会导致always语句块执行。这意味着rst对d的作用与clk无关, 故这就是异步复位。

Q: 在设计中如何选择异步复位or同步复位?

26

计算机组成与实现

## VerilogHDL建模寄存器

### □ 32位写使能寄存器

#### 32位写使能寄存器

```

1 module d32( d, we, q, clk ) ;
2     input  [31:0] d ;
3     input          we ;
4     output [31:0] q ;
5     input  clk ;
6
7     reg  [31:0] r ;
8
9     assign q = r ;
10    always @( posedge clk )
11        if ( we )
12            r <= d ;
13
14 endmodule

```

#### TIPS:

对于N位寄存器，仅仅改变输入信号、输出信号和内部寄存器定义的位数即可。

27

计算机组成与实现

## VerilogHDL建模寄存器

### □ 32位写使能寄存器（用generate-for建模。Verilog-2001标准）

#### 32位写使能寄存器

```

1 module d32( d, we, q, clk ) ;
2     input  [31:0] d ;
3     input          we ;
4     output [31:0] q ;
5     input  clk ;
6
7     genvar          i ;
8
9     generate
10         for ( i=0; i<32; i=i+1 )
11             begin : label_d
12                 d_ff u_dff(d[i], we, q[i], clk) ;
13             end
14     endgenerate
15
16 endmodule

```

#### TIPS

- 1) genvar定义循环变量
- 2) 必须要有for、begin/end
- 3) begin必须要有标签

28

计算机组成与实现

目录	
□	设计方法学概述
□	单周期CPU设计模型
□	数据通路基础部件建模
◆	PC
□	组装数据通路
□	控制介绍

计算机组成与实现

PC

□ PC非常简单，但也非常重要

□ PC本质上就是一个32位的寄存器

- ◆ 因为每条指令占用4B，所以PC的b1与b0恒为0
- ◆ 32位寄存器可以优化为30位寄存器

□ PC需要在系统复位后有一个确定的初值，即第1条指令的地址

- ◆ 这里先假设为0000\_0000h

□ 根据上述分析，可以总结出PC的功能及输入输出信号

DI

32

DO

32

CLK

功能描述	Reset有效，寄存器置初值0x0000_0000。	
信号名	方向	描述
Clk	I	MIPS-C处理器时钟
Reset	I	复位信号
DI[31:0]	I	32位输入
DO[31:0]	O	32位输出

计算机组成与实现

目录


- 设计方法学概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - NPC
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现

NPC

- 任何指令的第一步除了取指令外，还要更新PC
- 更新PC，首先是NPC要计算出下一条指令的地址

指令	NPC执行的计算
顺序执行指令 addu/subu/ori/lw/sw	PC+4
分支或跳转指令 beq/jal/jr	其他某个计算结果
	beq 计算与PC和imm16相关
	jal 计算与PC和imm26相关
	jr 计算与rs寄存器相关

 

功能描述	计算下一条指令的地址	
信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入
NPC[31:0]	O	32位输出

目前先只考虑顺序执行指令，因此NPC只需要计算PC+4，故NPC只需要输入PC值。

计算机组成与实现




## 目录

- 设计方法学概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - ◆ 指令存储器
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现
 
## 指令存储器

- 存储器可以理解为一个数组
  - ◆ 存储器的地址就是数组的下标
  - ◆ 给出存储器地址，存储器就输出对应单元的数据
- 执行读出操作时，存储器行为可视为组合逻辑
  - ◆ 地址A有效一段时间后，数据RD就输出正确的值
    - 这个所谓的“一段时间”被称为访问时间



有关不同存储器类型的详细内容，在存储层次中介绍

access time~访问时间

计算机组成与实现


## 目录

- 设计方法学概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - ◆ 寄存器堆
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现
 
## 寄存器堆



- 寄存器堆包含32个寄存器
  - ◆ RD1和RD2: 读出的2个寄存器值
  - ◆ WD: 写回的值
- 寄存器编号
  - ◆ A1和A2: 读取的第1个和第2个寄存器的编号
  - ◆ A3: 写入的寄存器编号
- 写使能
  - ◆ 并非所有的指令都要写寄存器，因此寄存器堆需要有写使能信号Wr
  - ◆ 在时钟上升沿时，如果Wr=1，则WD3才能被写入A3寄存器中
- 与指令存储类似，寄存器堆执行读出操作时可视为组合逻辑
  - ◆ A1/A2有效一段时间后，RD1/RD2就输出正确的值



计算机组成与实现
  
### 寄存器堆的设计考虑

- 内部需要多少个32位寄存器？
  - 31个。0号寄存器采用接地的特殊设计
- 读出数据功能：32位31选1 MUX
  - 2个读出端口是独立工作
  - 无需彼此等待
- 写入数据功能：关键是写使能
  - 每个寄存器需要一个写使能
- DEMUX：分离器/解码器
  - N位编码产生 $2^N$ 个输出
  - 有且仅有1个输出有效



demultiplexer~DEMUX

37

计算机组成与实现


### 寄存器堆的设计考虑

- 示例：2-4型DEMUX
  - A为输入2位，Y3至Y0均为1位输出

A	Y3	Y2	Y1	Y0
00	0	0	0	1
01	0	0	1	0
10	0	1	0	0
11	1	0	0	0


 
$$\begin{aligned} Y3 &= \overline{A1} \cdot \overline{A0} \\ Y2 &= \overline{A1} \cdot A0 \\ Y1 &= A1 \cdot \overline{A0} \\ Y0 &= A1 \cdot A0 \end{aligned}$$




38

计算机组成与实现

### Verilog建模RF<sup>1/2</sup>

□ 采用**结构建模**方法建模RF

- ◆ 其他部分为行为建模

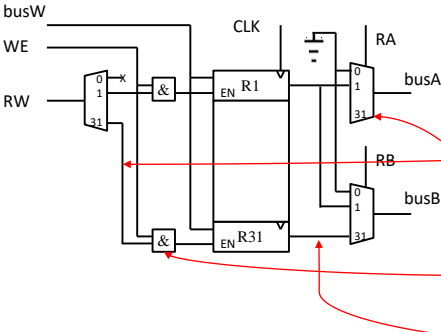

```
wire      we[31:1] ;
wire [31:0] q[31:1]

genvar i ;
genvar j ;

generate
  for ( i=1; i<32; i=i+1 )
  begin : label_we
    assign we[i] = (RW==i) & WE ;
  end
endgenerate

generate
  for ( j=1; j<32; j=j+1 )
  begin : label_d32
    d32 u_d32(busW, we[j], q[j], clk) ;
  end
endgenerate


assign busA = (RA==0) ? 32'b0 : q[RA] ;
assign busB = ...
```

39 计算机组成与实现

### Verilog建模RF<sup>2/2</sup>

□ 用**行为建模**方法建模RF

□ RF写入语句利用了RW是输入信号（即RW是变值）这一特性

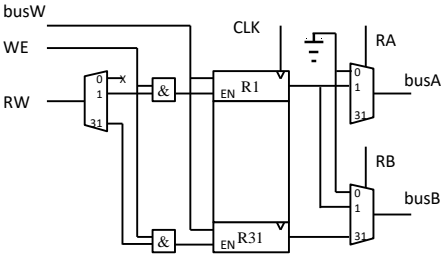

```
reg [31:0] rf[31:1] ;

always @( posedge clk )
  if ( WE )
    rf[RW] <= busW ;

assign busA = (RA==0) ? 32'b0 :
              rf[RA] ;
assign busB = ...
```

40 计算机组成与实现

目录

- 设计方法学概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - ◆ ALU
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现

ALU需求分析

- 计算需求：加、减、或、相等
- 相等
  - ◆ 方法1：设计独立的比较电路，例如利用XOR运算
  - ◆ 方法2：执行减法运算，然后再判断结果是否全0

采用方法2，减法电路被重用

指令	RTL描述
addu	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$
subu	$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$
ori	$R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero\_ext}(\text{imm16}); PC \leftarrow PC + 4$
lw	$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]; PC \leftarrow PC + 4$
sw	$\text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$
beq	$\text{if } (R[rs] == R[rt])$ $\text{then } PC \leftarrow PC + 4 + (\text{sign\_ext}(\text{imm16}) \mid 00)$ $\text{else } PC \leftarrow PC + 4$

计算机组成与实现

## 减法运算

□ 计算 $Y=A-B$ ，可以将其等价转换为 $Y=A+(-B)$

□ 利用二进制补码的负数转换规则：


$$-B = \bar{B} + 1$$

□ 因此

$$Y = A - B = A + \bar{B} + 1$$

□ 可以利用加法器构造减法运算

- ◆ B输入取反
- ◆ Cin为1

 

43

计算机组成与实现

## 相等

□ 采用重用减法的思路

- ◆ 先执行减法，然后再判断结果是否全0

□ Zero


- ◆ 0:  $A \neq B$
- ◆ 1:  $A = B$

问题1

判0电路需要多少OR门？

问题2

如果采用XOR实现相等，需要多少AND门、OR门、NOT门？

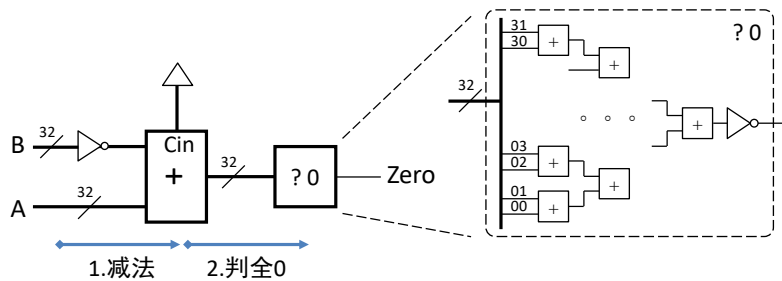

44

计算机组成与实现

# 集成


□ M1: 0通道对应加法, 1通道对应减法

- ◆ 加法:  $A+B$
- ◆ 减法:  $A-B = A + \bar{B} + 1$

F	功能
00	加
01	减
10	或

□ M2: 0通道对应加减法的结果, 1通道对应OR的结果

□ Cin: 如果执行加法则为0, 如果执行减法则为1

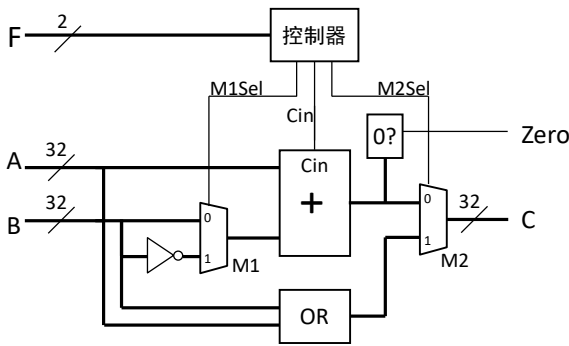

根据控制器的功能表, 结合ALU内部结构设计, 可以建立内部各控制信号的真正表, 进而推导出表达式, 从而构造出控制器的门电路结构

45

计算机组成与实现

## VerilogHDL建模4位加法与减法

□ 4位加法 (无overflow检测)

```
4位加法
1 module add4( a, b, c );
2     input  [3:0]  a, b ;
3     output [3:0]  c ;
4
5     assign c = a + b ;
6
7 endmodule
```

TIPS:  
Verilog的“+”: 最基础的二进制加法, 是不区分正负数的!

□ 4位减法 (采用二进制补码运算方法, 即加相反数)

```
4位减法 (无overflow检测)
1 module sub4( a, b, c );
2     input  [3:0]  a, b ;
3     output [3:0]  c ;
4
5     assign c = a + ~b + 1'b1 ;
6
7 endmodule
```

TIPS:  
也可以采用  
`assign c = a - b ;`



北京航空航天大学计算机学院  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University

46

## VerilogHDL建模4位ALU

### □ ALU的功能：加、减、或

- ◆ 加/减：不支持overflow

head.v

### □ op：控制信号

- ◆ 00~加法；01~减法；10~或；11~保留

```
`define ALU_ADDU 2'b00
`define ALU_SUBU 2'b01
`define ALU_OR 2'b10
```

### □ 建模方法：利用assign语句实现加法与减法的2选1

```
1  `include "head.v"
2
3  module ALU( a, b, c, op ) ;
4      input  [3:0]  a, b ;
5      input  [1:0]  op ;
6      output [3:0]  c ;
7
8      assign c = (op==`ALU_ADDU) ? (a + b)      : 加
9                  (op==`ALU_SUBU) ? (a + ~b + 1) : 减
10                  (op==`ALU_OR)  ? (a | b)      : 或
11                                     4'b0000 ; 保留
12 endmodule
```

4 /



School of Computer Science and Engineering, Beihang University

计算机学院

## 目录

- 设计方法学概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
  - ◆ 数据存储器
- 组装数据通路
- 控制介绍



北京航空航天大学计算机学院  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University



## 数据存储单元

- 与指令存储器不同，数据存储单元要支持写入

- WD: 写入的数据

- 写使能

- 与寄存器堆类似，数据存储单元需要有写使能信号Wr


- 存储器访问

- 读: Wr=0, A单元数据从RD输出

- 读出操作时可视为组合逻辑，即A有效一段时间后，RD就输出正确的值

- 写: 在时钟上升沿时，如果Wr=1，则WD被写入A单元中

- ×CLK只对写操作有效，对读操作无效

 

北京航空航天大学计算机学院  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University

## Verilog建模存储器

- 建模要点：内部是reg阵列

- 时序特点：写入的数据滞后1个cycle输出

- 由寄存器特性决定

```

1 module MEM4KB( A, DI, We, DO, clk ) ;
2     input  [9:0]  A;
3     input  [31:0] DI ;
4     input           We ;
5     output [31:0] DO ;
6     input           clk ;
7
8     reg      [31:0] array[1023:0] ;
9
10    assign DO = array[A] ;
11
12    always @( posedge clk )
13        if ( We )
14            array[A] <= DI ;
15 endmodule

```

### TIPS:

建模类似于RF。  
实际设计芯片时，  
会采用定制的库，  
而不会用寄存器  
方式实现存储器。

对于P8，存储器  
要用FPGA芯片内  
置的块存储器。



北京航空航天大学计算机学院  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University

## 目录

- 概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现


## 第3步：组装数据通路

- 每条指令都有各自的功能需求，对应的功能部件及其连接关系也是不同的
- 数据通路就是所有功能部件及其连接关系的集合
- 如何根据RTL需求组装数据通路？
  - ◆ 根据指令的RTL，选取和添加相应的部件，并建立正确的连接关系
  - ◆ 重复上述过程

计算机组成与实现
 
## 数据通路的共性阶段

- 所有指令都需要：取指令（IF）
  - ◆ PC驱动IM，IM输出指令
  - ◆ PC驱动NPC，NPC计算PC+4然后再输出至PC（目的是更新PC）



※ 现阶段先假设所有指令都是顺序执行的


计算机组成与实现

## 32位指令的分解

- 将指令的32位信号分解为各个域
- 原理：类似于一路入户电分成多路室内电
- 以Instr[5:0]为例

- ◆ 分一路为imm的最低5位
- ◆ 另一路为funct

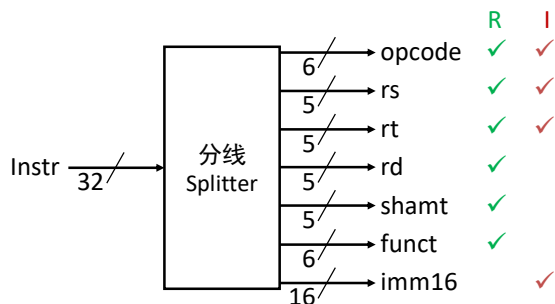
```
assign funct = Instr[05:00]
assign imm16 = Instr[15:00]
assign imm26 = Instr[25:00]
```



Q:  
1位信号，分多少路都容易。  
但多位信号分若干路，如何  
确保信号间不会产生交叉  
（短路）？
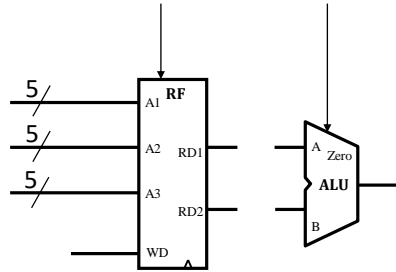
### 第3步：ADDU & SUB

- **ADDU:**  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$
- 硬件需求：
  - ◆ 寄存器堆：2路读出信号，1路写回信号
  - ◆ ALU：执行加/减




计算机组成与实现

### 第3步：ADDU & SUB

- **ADDU:**  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$
- 连接

 Q1: RFWr取值为0还是1?  
Q2: ALUOp取值为为什么?

- ◆ 寄存器堆的输出  $\leftrightarrow$  ALU的输入
- ◆ 指令分解出的rs/rs/rd  $\leftrightarrow$  寄存器堆的A1/A2/A3
- ◆ 寄存器堆的写使能  $\leftrightarrow$  RFWr; ALU的控制码  $\leftrightarrow$  ALUOp



计算机组成与实现

第3步：ORI

ORI:  $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ OR } \text{zero\_ext}(\text{imm16})$

硬件需求

- zero\_ext(): 这是一个新的计算需求
  - 原有的功能部件无法满足该需求

计算机组成与实现

第3步：ORI

ORI:  $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ OR } \text{zero\_ext}(\text{imm16})$

硬件需求

- zero\_ext(): 这是一个新的计算需求
  - 原有的功能部件无法满足该需求
- EXT: 新增功能部件，用于将16位数进行0扩展为32位数

信号名称	方向	描述
Imm16[15:0]	输入	16位输入。
Ext[31:0]	输出	32位0扩展结果。

HDL建模：Extender.v

```
module EXT( Imm16, Ext ) ;
    . . .
    assign Ext = {16{0}, Imm16} ;
end module
```


29

### 第3步：ORI

❑ ORI:  $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ OR } \text{zero\_ext}(\text{imm16})$

❑ 硬件需求

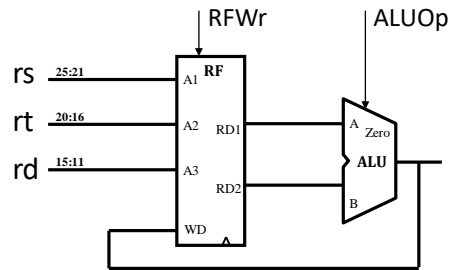- ◆ 如何传递32位扩展结果给ALU?
- ◆ 如何让ALU结果写入rt而不是rd?




计算机组成与实现

### 第3步：ORI

❑ ORI:  $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ OR } \text{zero\_ext}(\text{imm16})$

❑ 增加新硬件

- ◆ EXT、2个MUX

 


计算机组成与实现

第3步：LW

□ LW:  $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign\_ext}(imm16)]$

□ 硬件需求

 - ◆ sign\_ext(): 这是一个新的计算需求
  - EXT无法满足该需求



计算机组成与实现

第3步：LW

□ LW:  $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign\_ext}(imm16)]$

□ 硬件需求

- ◆ sign\_ext(): 这是一个新的计算需求
- ◆ zero\_ext()与sign\_ext(), 其输入位数、输出位数及基本目的均相同
- ◆ 根据“高内聚、低耦合”原则, 由EXT同时实现两种扩展较为合理
  - 由于EXT同时支持两种扩展, 因此必须增加控制信号EXTOp

信号名称	方向	描述
Imm[15:0]	输入	16位输入。
EXTOp	输入	扩展功能选择 0: 符号扩展 1: 无符号扩展
Ext[31:0]	输出	32位0扩展结果。

计算机组成与实现

### 第3步：LW

- **LW:**  $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$
- 硬件需求
  - ◆ `sign_ext()`: 这是一个新的计算需求
  - ◆ `zero_ext()`与`sign_ext()`, 其输入位数、输出位数及基本目的均相同
  - ◆ 根据“高内聚、低耦合”原则, 由EXT同时实现两种扩展较为合理
    - 由于EXT同时支持两种扩展, 因此必须增加控制信号`EXTOp`


HDL建模: Extender.v

```
module EXT( Imm, F, Ext ) ;  
    ...  
    assign Ext = EXTOp == `ZEXT ? {16{0}, Imm} :  
                                   {16{Imm[15]}, Imm} ;  
end module
```

\*\*\*  
书写表达式时, 尽量多  
使用宏, 增加可读性。
 
### 第3步：LW

- **LW:**  $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$
- 硬件需求
  - ◆ 需要DM



计算机组成与实现




### 第3步: LW

□ **LW:**  $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$

□ 硬件需求

- ◆ 需要DM
- ◆ 需要回写RF

 


计算机组成与实现

### 第3步: SW

□ **SW:**  $\text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]$

□ 连接

- ◆ RF的第2个输出  $\leftrightarrow$  DM的WD

 

计算机组成与实现


### 第3步: BEQ

第3步：BEQ

□ 本质上，beq涉及2大功能

◆ 功能2：根据比较的结果，计算PC。这属于NPC的功能范畴

□ 对于NPC，现在需要知道当前指令是否是beq及zero的结果

 

```
if ( R[rs] == R[rt] )
    PC ← PC+4 + sign_ext(imm16||00)
else
    PC ← PC+4
```

信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入
Imm[15:0]	I	16位立即数
Br	I	beq指令标志 1: 当前指令是beq 0: 当前指令不是beq
Zero	1	rs和rt相等标志 1: 相等 0: 不等
NPC[31:0]	O	32位输出


计算机组成与实现

第3步：BEQ

□ 本质上，beq涉及2大功能

◆ 功能2：根据比较的结果，计算PC。这属于NPC的功能范畴

□ 对于NPC，现在需要知道当前指令是否是beq及zero的结果

 

Br	Zero	MUX
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

```
if ( R[rs] == R[rt] )
    PC ← PC+4 + sign_ext(imm16||00)
else
    PC ← PC+4
```

信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入
Imm[15:0]	I	16位立即数
Br	I	beq指令标志 1: 当前指令是beq 0: 当前指令不是beq
Zero	1	rs和rt相等标志 1: 相等 0: 不等
NPC[31:0]	O	32位输出


计算机组成与实现

第3步：BEQ

本质上，beq涉及2大功能

功能2：根据比较的结果，计算PC。这属于NPC的功能范畴

对于NPC，现在需要知道当前指令是否是beq及zero的结果

 

※图中未包含Br和Zero

```
if ( R[rs] == R[rt] )
    PC ← PC+4 + sign_ext(imm16||00)
else
    PC ← PC+4
```


信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	32位输入
Imm[15:0]	I	16位立即数
Br	I	beq指令标志 1: 当前指令是beq 0: 当前指令不是beq
Zero	1	rs和rt相等标志 1: 相等 0: 不等
NPC[31:0]	O	32位输出

计算机组成与实现

第3步：BEQ

组装

```
if ( R[rs] == R[rt] )
    PC ← PC+4 + sign_ext(imm16||00)
else
    PC ← PC+4
```

 

计算机组成与实现

## 目录

- 概述
- 单周期CPU设计模型
- 数据通路基础部件建模
- 组装数据通路
- 控制介绍

计算机组成与实现

## CPU开发过程概述

- 5步骤
  - ◆ 1) 分析每条指令的RTL，梳理和总结出数据通路的设计需求
  - ◆ 2) 选择恰当的数据通路功能部件
  - ◆ 3) 组装数据通路根据指令RTL，分析并建立功能部件间的正确连接关系
  - ◆ 4) 根据指令RTL，分析功能部件应执行的功能，反推相应的控制信号取值
  - ◆ 5) 生成控制器
    - 构造控制信号真值表，然后推导出控制信号的最简表达式
    - 根据最简表达式构造门电路

计算机组成与实现

## Control

- Need to make sure that correct parts of the datapath are being used for each instruction
  - Have seen *control signals* in datapath used to select inputs and operations
  - For now, focus on what value each control signal should be for each instruction in the ISA
  - Next lecture, we will see how to implement the proper combinational logic to implement the control


7/23/2012

Summer 2012 -- Lecture #20

75

## 数据通路的控制信号


<b>EXTOp:</b>	0 → "zero"; 1 → "sign"	<b>DMWr:</b>	1 → write memory
<b>BSel:</b>	0 → busB; 1 → imm16	<b>WDSel:</b>	0 → ALU; 1 → Mem
<b>ALUOp:</b>	"ADD", "SUB", "OR"	<b>WRSel:</b>	0 → "rt"; 1 → "rd"
<b>Br:</b>	0 → +4; 1 → branch	<b>RFWr:</b>	1 → write register

 

计算机组成与实现

## 执行路径: addu


ADDU:  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

 

计算机组成与实现

## 执行路径: addu


ADDU:  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

 

计算机组成与实现

执行路径: addu


ADDU:  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

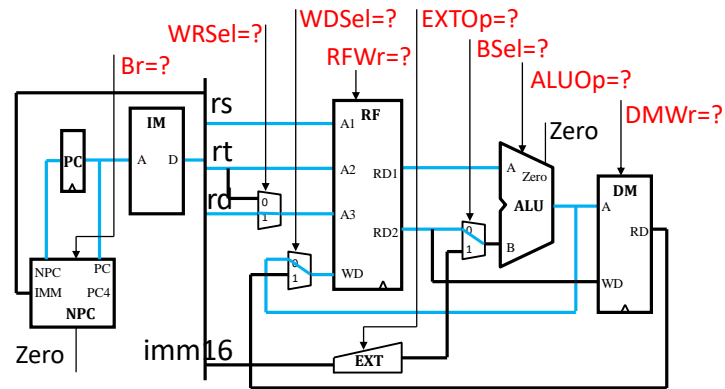

计算机组成与实现

执行路径: addu

ADDU:  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

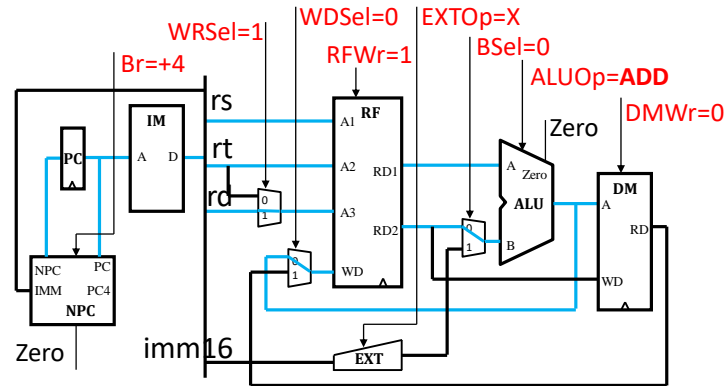


计算机组成与实现


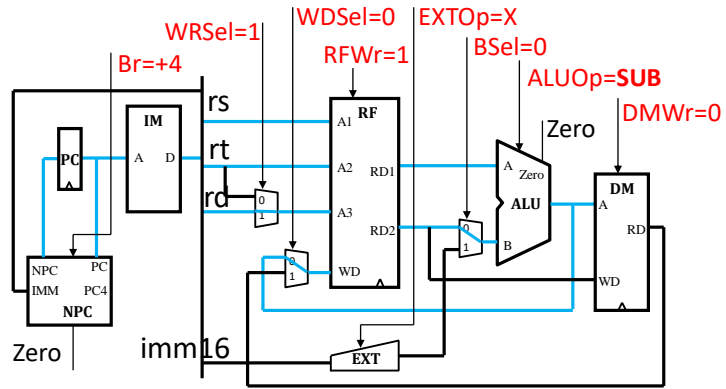
## 执行路径：subu


□ SUBU:  $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$



计算机组成与实现
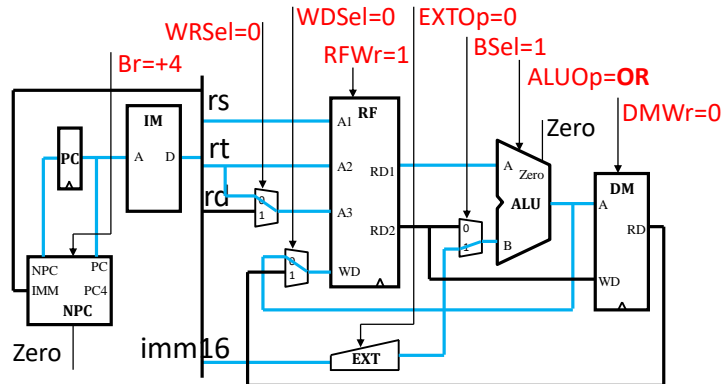
## 执行路径：ori


□ ORI:  $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ OR } \text{zero\_ext}(\text{imm16})$



计算机组成与实现
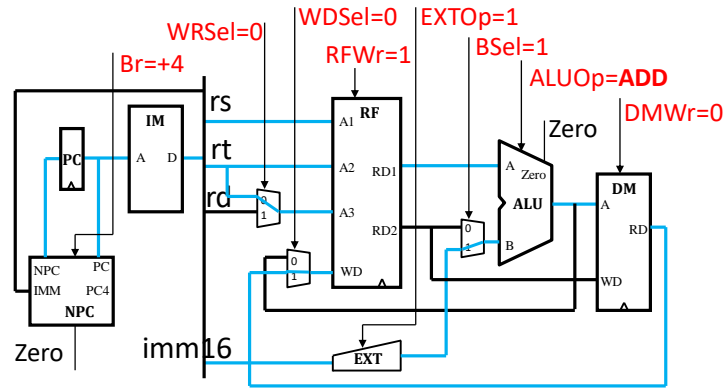
## 执行路径：lw


□ **LW:**  $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})]$



计算机组成与实现
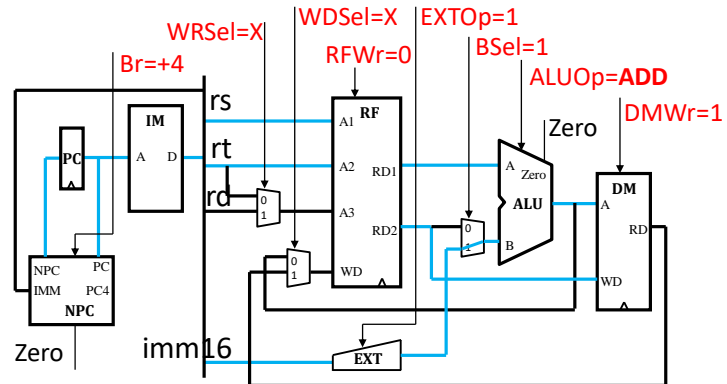
## 执行路径：sw

□ **SW:**  $\text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]$




计算机组成与实现

## 执行路径：beq

□ BEQ

```
if ( R[rs] == R[rt] )
    PC ← PC+4 + sign_ext(imm16||00)
else
    PC ← PC+4
```

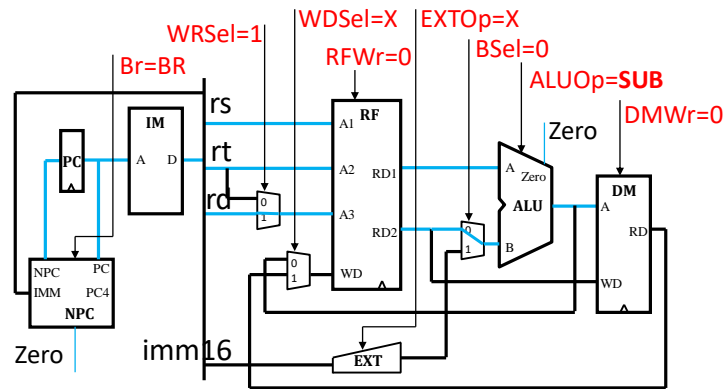


计算机组成与实现

## Summary (1/2)

• Five steps to design a processor:

 - 1) Analyze instruction set → datapath requirements
- 2) Select set of datapath components & establish clock methodology
- 3) Assemble datapath meeting the requirements
- 4) Analyze implementation of each instruction to determine setting of control points that effects the register transfer
- 5) Assemble the control logic
  - Formulate Logic Equations
  - Design Circuits



## Summary (2/2)

- Determining control signals
  - Any time a datapath element has an input that changes behavior, it requires a control signal (e.g. ALU operation, read/write)
  - Any time you need to pass a different input based on the instruction, add a MUX with a control signal as the selector (e.g. next PC, ALU input, register to write to)
- Your datapath and control signals will change based on your ISA